

# System on Chip FPGA

## Compteur de '1's

Yann Thoma

Reconfigurable and Embedded Digital Systems Institute  
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Février 2024

- 1 Compteur de '1's
- 2 Arbre
- 3 Pipeline
- 4 Récursif
- 5 Un seul additionneur
- 6 Convertisseur parallèle-série
- 7 Multiplexeur d'entrée
- 8 Processeur spécialisé

# Etude de cas

- Enoncé du problème:
  - Réaliser un composant capable de compter le nombre de 1 présentés à son entrée
  - Taille de l'entrée: 64 bits
  - Taille de la sortie: 7 bits
  - Pas de contrainte de temps

# Déclaration d'entité


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity OneCtr is
port (
    clk      : in  std_logic;
    rst      : in  std_logic;
    start    : in  std_logic;
    InPort   : in  std_logic_vector(63 downto 0);
    OutPort  : out std_logic_vector(6  downto 0)
);
end OneCtr;
```

# Architectures possibles

- Arbre d'additionneurs
- Arbre d'additionneurs en pipeline
- Un seul additionneur
- Convertisseur parallèle-série
- Multiplexeur d'entrée
- Processeur spécialisé

# Arbre

 

```
architecture combinatorial of OneCtr is

type inter1_type is array(0 to 63) of std_logic_vector(0 downto 0);
signal inter1: inter1_type;
type inter2_type is array(0 to 31) of std_logic_vector(1 downto 0);
signal inter2: inter2_type;
type inter3_type is array(0 to 15) of std_logic_vector(2 downto 0);
signal inter3: inter3_type;
type inter4_type is array(0 to 7) of std_logic_vector(3 downto 0);
signal inter4: inter4_type;
type inter5_type is array(0 to 3) of std_logic_vector(4 downto 0);
signal inter5: inter5_type;
type inter6_type is array(0 to 1) of std_logic_vector(5 downto 0);
signal inter6: inter6_type;

component adder
generic ( SIZE: integer:=2);
port (input1,input2: in std_logic_vector(SIZE-1 downto 0);
      output: out std_logic_vector(SIZE downto 0));
end component;
```

```
begin
gen1: for i in 0 to 31 generate
    inter1(2*i)(0)    <= InPort(2*i);
    inter1(2*i+1)(0) <= InPort(2*i+1);
    add: adder
    generic map(SIZE=>1)
    port map(
        input1=>inter1(2*i), input2=>inter1(2*i+1), output=>inter2(i));
end generate;

gen2: for i in 0 to 15 generate
    add: adder
    generic map(SIZE=>2)
    port map(
        input1=>inter2(2*i), input2=>inter2(2*i+1), output=>inter3(i));
end generate;

gen3: for i in 0 to 7 generate
    add: adder
    generic map(SIZE=>3)
    port map(
        input1=>inter3(2*i), input2=>inter3(2*i+1), output=>inter4(i));
end generate;
```



```
gen4: for i in 0 to 3 generate
  add: adder
  generic map(SIZE=>4)
  port map(
    input1=>inter4(2*i), input2=>inter4(2*i+1), output=>inter5(i));
end generate;
gen5: for i in 0 to 1 generate
  add: adder
  generic map(SIZE=>5)
  port map(
    input1=>inter5(2*i), input2=>inter5(2*i+1), output=>inter6(i));
end generate;
gen6: for i in 0 to 0 generate
  add: adder
  generic map(SIZE=>6)
  port map(
    input1=>inter6(2*i), input2=>inter6(2*i+1), output=>OutPort);
end generate;

end combinatorial;
```

# Pipeline

```
architecture pipeline of OneCtr is

    type inter1_type is array(0 to 63) of std_logic_vector(0 downto 0);
    signal inter1: inter1_type;
    type inter2_type is array(0 to 31) of std_logic_vector(1 downto 0);
    signal inter2: inter2_type;
    type inter3_type is array(0 to 15) of std_logic_vector(2 downto 0);
    signal inter3: inter3_type;
    type inter4_type is array(0 to 7) of std_logic_vector(3 downto 0);
    signal inter4: inter4_type;
    type inter5_type is array(0 to 3) of std_logic_vector(4 downto 0);
    signal inter5: inter5_type;
    type inter6_type is array(0 to 1) of std_logic_vector(5 downto 0);
    signal inter6: inter6_type;

    component adderreg
    generic ( SIZE: integer:=2);
    port (clk, rst: in std_logic;
          input1,input2: in std_logic_vector(SIZE-1 downto 0);
          output: out std_logic_vector(SIZE downto 0));
    end component;
```

```
begin
gen1: for i in 0 to 31 generate
    inter1(2*i)(0) <= InPort(2*i);
    inter1(2*i+1)(0) <= InPort(2*i+1);
    add: adderreg
    generic map(SIZE=>1)
    port map(clk=>clk, rst=>rst, input1=>inter1(2*i),
              input2=>inter1(2*i+1), output=>inter2(i));
end generate;

gen2: for i in 0 to 15 generate
    add: adderreg
    generic map(SIZE=>2)
    port map(clk=>clk, rst=>rst, input1=>inter2(2*i),
              input2=>inter2(2*i+1), output=>inter3(i));
end generate;


gen3: for i in 0 to 7 generate
    add: adderreg
    generic map(SIZE=>3)
    port map(clk=>clk, rst=>rst, input1=>inter3(2*i),
              input2=>inter3(2*i+1), output=>inter4(i));
end generate;
```

```
gen4: for i in 0 to 3 generate
  add: adderreg
  generic map(SIZE=>4)
  port map(clk=>clk,rst=>rst,
    input1=>inter4(2*i),input2=>inter4(2*i+1),output=>inter5(i));
end generate;
gen5: for i in 0 to 1 generate
  add: adderreg
  generic map(SIZE=>5)
  port map(clk=>clk,rst=>rst,
    input1=>inter5(2*i),input2=>inter5(2*i+1),output=>inter6(i));
end generate;
gen6: for i in 0 to 0 generate
  add: adderreg
  generic map(SIZE=>6)
  port map(clk=>clk,rst=>rst,
    input1=>inter6(2*i),input2=>inter6(2*i+1),output=>OutPort);
end generate;

end pipeline;
```
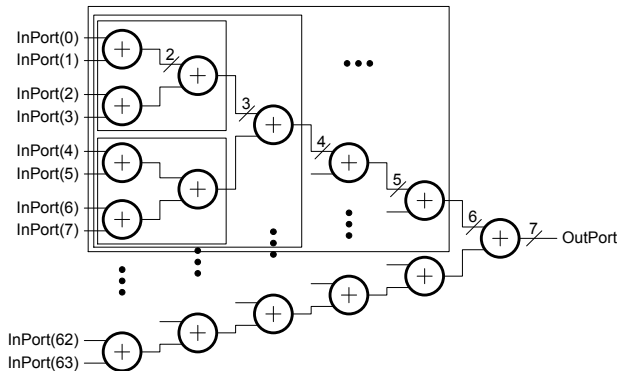
# Version récursive

- Une structure telle que celle-ci est récursive!
- ⇒ Implémentation récursive...
- A chaque niveau:
    - 2 sous-blocs
    - 1 additionneur



# Version récursive

## Partie déclarative

```
entity OneCtr is
  generic (SIZE: integer:=8);
  port (
    InPort  : in  std_logic_vector(SIZE-1 downto 0);
    OutPort : out std_logic_vector(ilog(SIZE+1) downto 0)
  );
end OneCtr;

architecture struct of OneCtr is

  signal op1      : std_logic_vector(ilog(SIZE+1) downto 0);
  signal op2      : std_logic_vector(ilog(SIZE+1) downto 0);
  signal OutPortInt0 : std_logic_vector(ilog(SIZE/2+1) downto 0);
  signal OutPortInt1 : std_logic_vector(ilog(SIZE-SIZE/2+1) downto 0);

begin

  ....
```

# Version récursive

Si la taille des entrées est 1

```
gen1: if SIZE=1 generate
      OutPort(0) <= InPort(0);
      OutPort(1) <= '0';
end generate;
```

# Version récursive

## Instanciation des sous-blocs si nécessaire

```
genmix: if (SIZE>1) generate
  c0: OneCtr
  generic map(SIZE => SIZE/2)
  port map(
    InPort  => InPort(SIZE/2-1 downto 0),
    OutPort => OutPortInt0
  );

  c1: OneCtr
  generic map(SIZE => SIZE-SIZE/2)
  port map(
    InPort  => InPort(SIZE-1 downto SIZE/2),
    OutPort => OutPortInt1
  );

  ...
```



# Version récursive

## Préparation des opérandes et addition

```
process(all)
begin
    op1 <= (others => '0');
    op1(ilog(SIZE/2+1) downto 0) <= OutPortInt0;
end process;


process(all)
begin
    op2 <= (others => '0');
    op2(ilog(SIZE-SIZE/2+1) downto 0) <= OutPortInt1;
end process;

OutPort<=std_logic_vector(unsigned(op1) + unsigned(op2));

end generate;
```
 
# Récursion: potentiels

- Les utilisations peuvent être variées
- Exemples:
  - Arbre d'additionneurs
  - Arbre de multiplexeurs
  - Réseau de neurones en couche
  - Additionneur à anticipation de retenue





# Un seul additionneur

```
architecture oneadder of OneCtr is
begin

    process(all)
        variable res : std_logic_vector(6 downto 0);
    begin
        res := (others => '0');
        for i in 0 to 63 loop
            res := res + InPort(i);
        end loop;
        OutPort <= res;
    end process;
end oneadder;
```

# Un seul additionneur

  


# Convertisseur parallèle-série

```
architecture PISO of OneCtr is
    signal input  : std_logic_vector(63 downto 0);
    signal output : std_logic_vector(6  downto 0);
begin

    process(all)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if start = '1' then
                input <= InPort;
                output <= (others => '0');
            else
                input <= '0' & input(63 downto 1);
                output <= output + input(0);
            end if;
        end if;
    end process;

    OutPort<=output;

end PISO;
```

 

# Multiplexeur d'entrée

```
architecture Mux of OneCtr is
    signal counter : std_logic_vector(5 downto 0);
    signal output  : std_logic_vector(6 downto 0);
begin

    process(all)
    begin
        if rising_edge(clk) then
            if start = '1' then
                counter <= (others => '0');
                output <= (others => '0');
            else
                counter <= counter + 1;
                output <= output + InPort(to_integer(unsigned(counter)));
            end if;
        end if;
    end process;

    OutPort<=output;

end Mux;
```

# Comparaison

- Synthèse pour un XCV100-4 TQ144, avec Synplify

Architecture	LUTs	DFF	Fréquence (MHz)	Pas
Arbre	140	0	53.1	1
Direct	140	0	53.1	1
Pipeline	183	183	177.0	6
PISO	70	71	177.0	64
Mux	49	21	98.1	64
Processeur	135	9	123.3	472




# Algorithme possible

```
repeat forever{  
    wait for Start  
    Result ← 0  
    Mask   ← 1  
    Data   ← InPort  
    Count  ← 0  
    while (Count <> 64) {  
        Tmp   ← Data and Mask  
        Result ← Result + Tmp  
        Data  ← Data >> 1  
        Count ← Count + 1  
    }  
    OutPort ← Result  
}
```
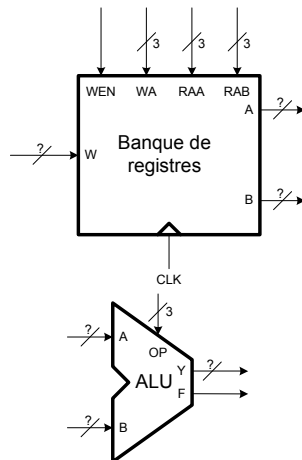
# Blocs de base nécessaires

- Stockage de cinq variables
  - Result, Mask, Data, Count, Tmp

- $Y = A + B$
- $Y = A \gg 1$
- $Y = A \text{ and } B$
- $F = (A == B)$



# Standardisation de la précision

- $\text{Count} \leftarrow \text{Count} + 1$  7 bits
- $\text{Data} \leftarrow \text{Data} \gg 1$  64 bits
- $\text{Tmp} \leftarrow \text{Data and Mask}$  64 bits
- $\text{Result} \leftarrow \text{Result} + \text{Tmp}$  7 bits


- Dans l'optique de réaliser ce traitement avec un processeur, il faut standardiser les données.

⇒ On place tout sur 8 bits


# Adaptation de l'algorithme à la précision

```
repeat forever{
  wait for Start
  Result ← 0
  Mask   ← 1
  Data0  ← InPort[7:0]
  Data1  ← InPort[15:8]
  ...
  Data7  ← InPort[63:56]
  Count  ← 0
  while (Count <> 8) {
    Tmp    ← Data0 and Mask
    Result ← Result + Tmp
    Data0  ← Data0 >> 1
    ...
    Tmp    ← Data7 and Mask
    Result ← Result + Tmp
    Data7  ← Data7 >> 1
    Count  ← Count + 1
  }
  OutPort ← Result
}
```

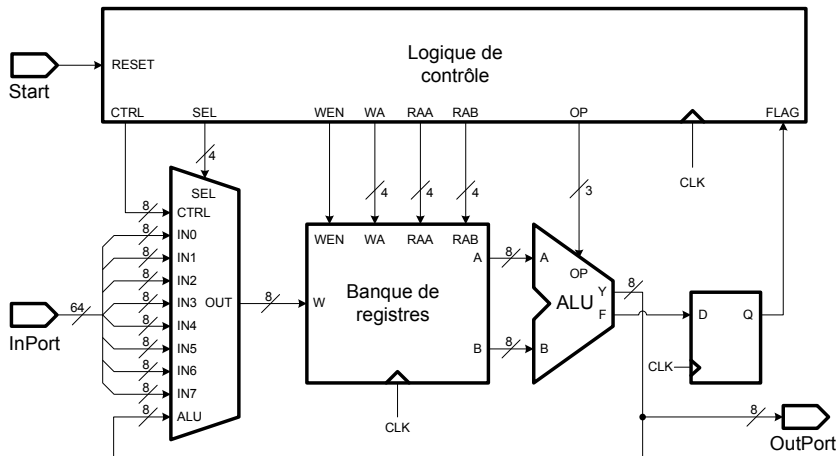
# Une structure possible pour le traitement des données




# Exemple de chargement

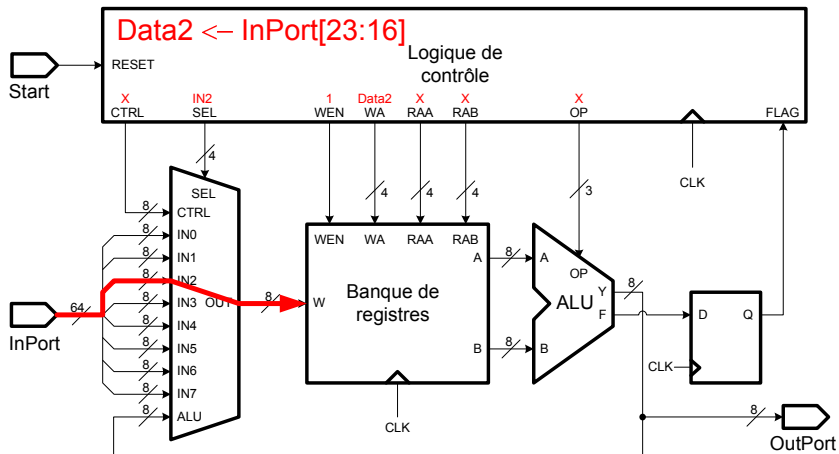

# Exemple de chargement

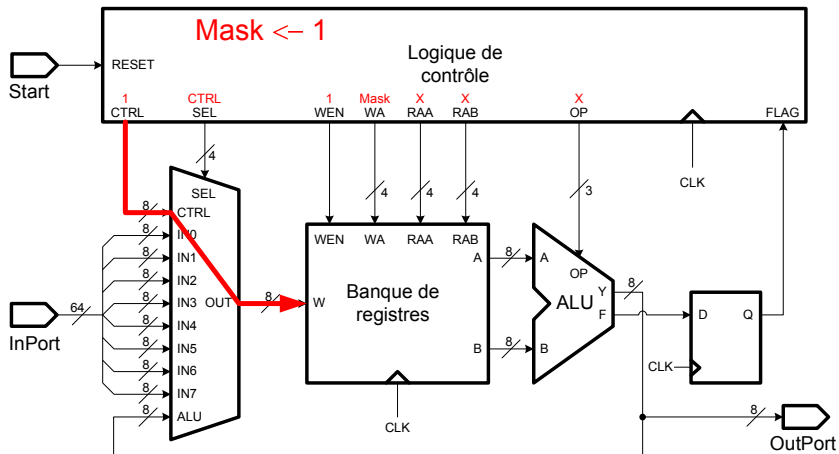

# Exemple de calcul

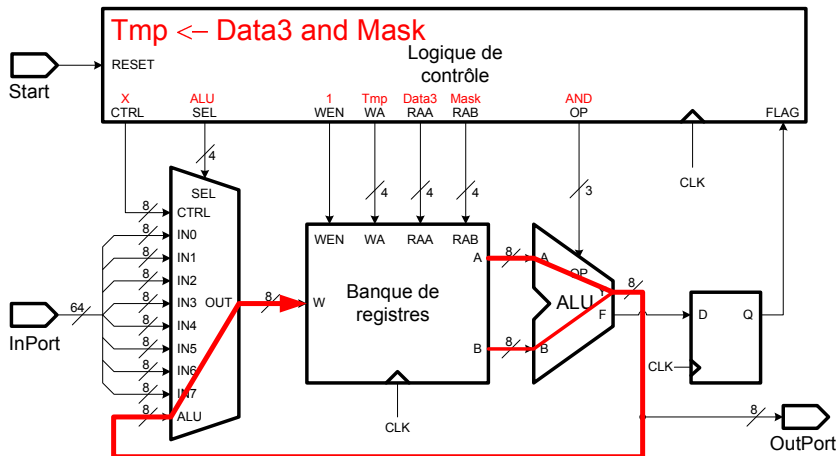



# Signaux de contrôle

## SEL

CTRL	0000
IN0	0001
IN1	0010
IN2	0011
IN3	0100
IN4	0101
IN5	0110
IN6	0111
IN7	1000
ALU	1001

## WA

## RAA

## RAB

Result	0000
Mask	0001
Data0	0010
Data1	0011
Data2	0100
Data3	0101
Data4	0110
Data5	0111
Data6	1000
Data7	1001
Count	1010
Tmp	1011
Zero	1100
One	1101
Eight	1110

## OP

ADD	000	$Y = A + B$
SHR	001	$Y = A \gg 1$
EQ	010	$F = (A == B)$
AND	011	$Y = A \text{ and } B$
MOV	100	$Y = A$


# Caractéristiques de la banque de registres

- Les sorties sont disponibles après un délai combinatoire

```
A <= registers(to_integer(unsigned(RAA)));  
B <= registers(to_integer(unsigned(RAB)));
```

- La mise à jour se fait sur le flanc montant de l'horloge

 
```
if rising_edge(clk) then  
  if WE = '1' then  
    registers(to_integer(unsigned(WA))) <= W;  
  end if;  
end if;
```



 
# Unité arithmétique et logique

- Purement combinatoire
- Plusieurs opérations à disposition

```
case OP is
  when ADD =>
    Y <= A+B;
  when SHR =>
    Y <= '0' & A(7 downto 1);
  ...
end case;
```



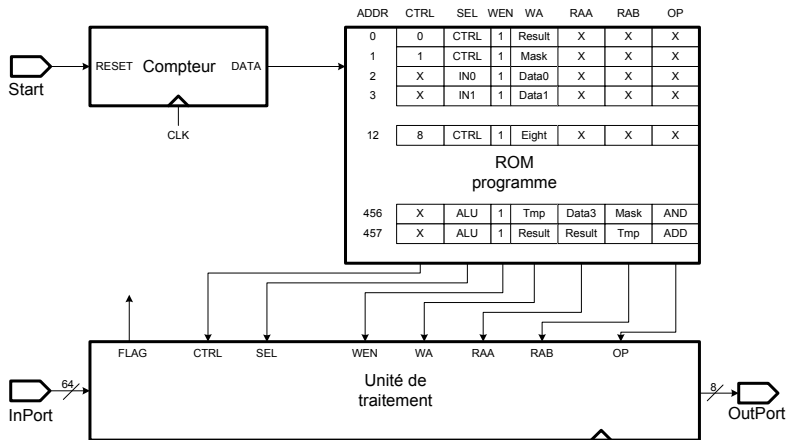
# Comment générer les signaux de contrôle?



Utilisation d'une ROM et lecture séquentielle des instructions. Mais, comment gérer le "while count/=8"?

# Autorisation des sauts conditionnels

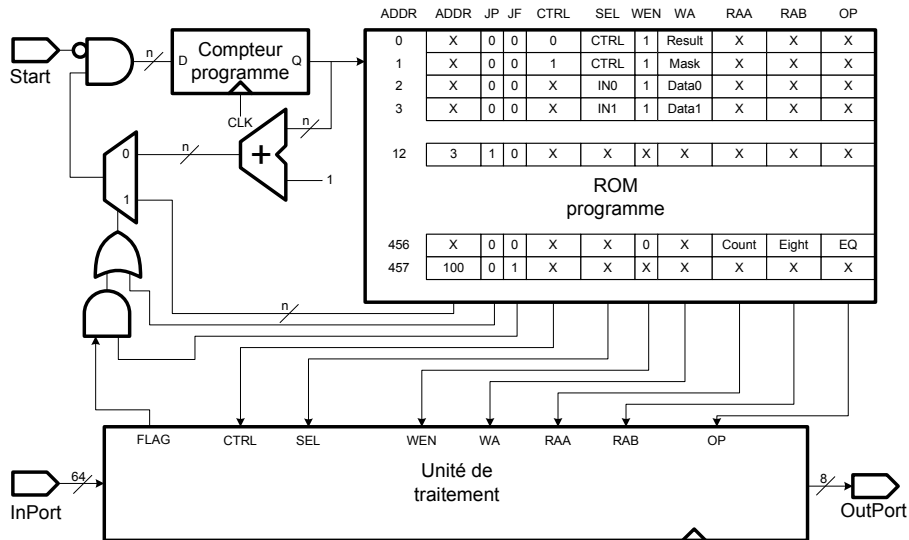

# Exemple de l'implémentation de la boucle while

- Calcul du fanion, puis branchement conditionnel


```
LoopBegin:  ...                               (début du while)
            Tmp ← Data0 and Mask
            ...
            Count ← Count + 1
            Flag ← Count EQ 8
            if Flag set, jump to LoopOut
            Jump to LoopBegin
LoopOut:    ...                               (fin du while)
```

# Besoin d'un registre supplémentaire

- Il n'existe pas de chemin de CTRL à ALU, il faut un registre intermédiaire


```
      Eight ← 8
      ...
LoopBegin:  Tmp ← Data0 and Mask
      ...
      Count ← Count + 1
      Flag ← Count EQ Eight
      if Flag set, jump to LoopOut
      Jump to LoopBegin
LoopOut:    ...
```

# Compteur de '1' complet

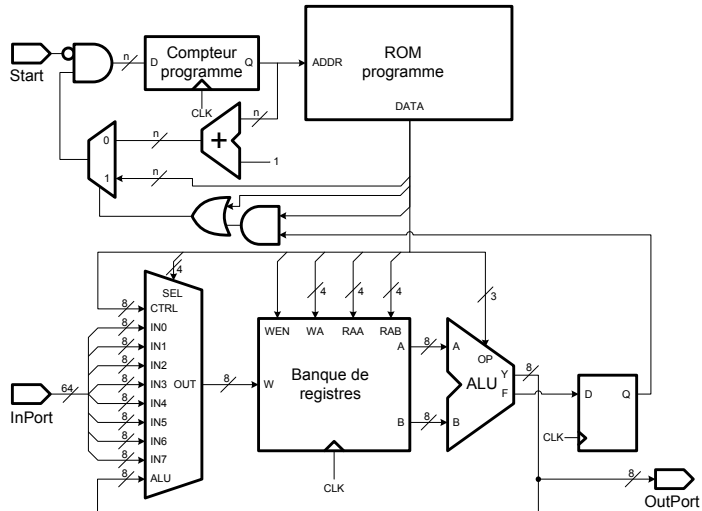





# Propagation des signaux

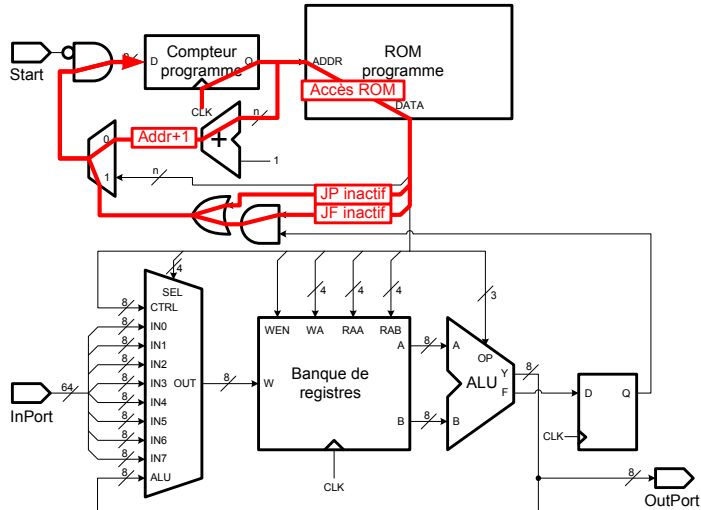


# Propagation des signaux

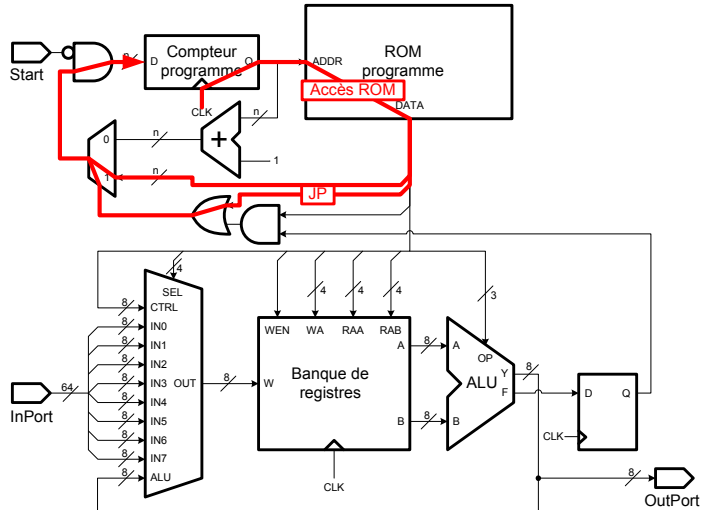


# Propagation des signaux

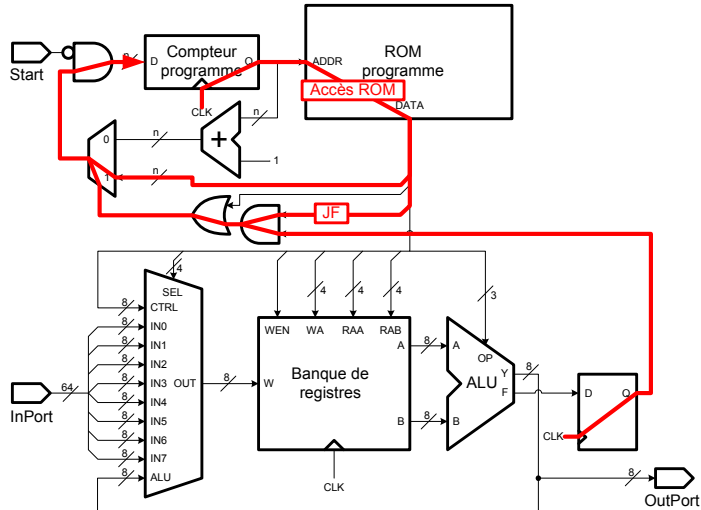


# Propagation des signaux

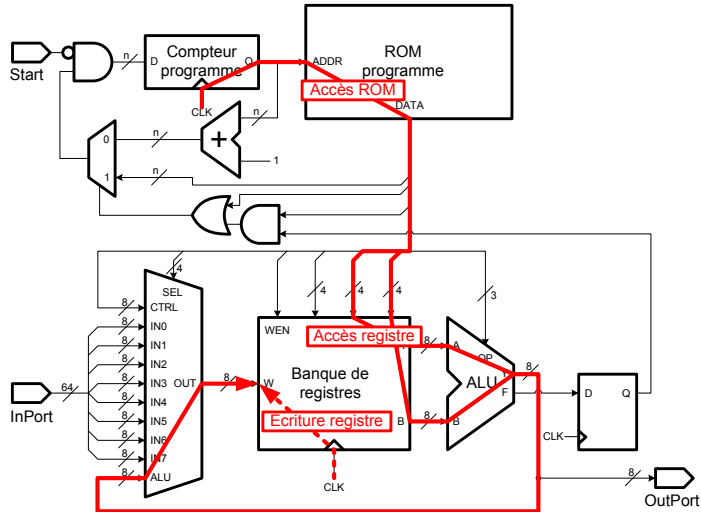


# Synthèse du processeur

 


# Synthèse de l'unité de contrôle

 

# Synthèse de la ROM

 


# Synthèse de l'unité de traitement

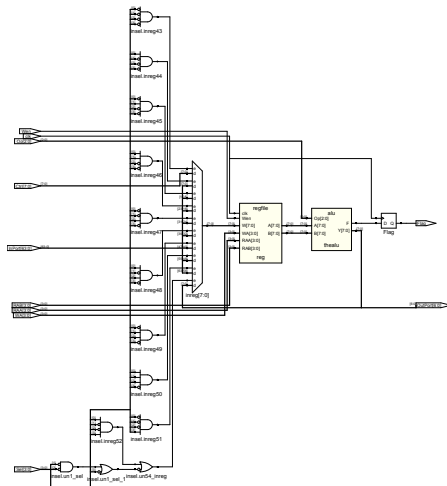



# Synthèse du banc de registres

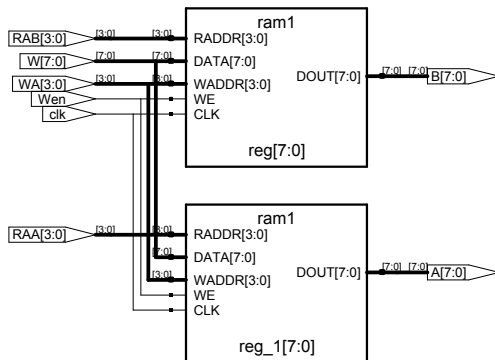

# Synthèse de l'ALU

