

Additionneurs

Ou comment les réaliser

Yann Thoma

Reconfigurable and Embedded Digital Systems Institute
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Février 2024

- 1 Demi additionneur
- 2 Additionneur complet
- 3 Additionneur à propagation de retenue
- 4 Additionneur à anticipation de retenue
- 5 Additionneur à saut de retenue
- 6 Additionneur à sélection de retenue

Demi additionneur (half adder)

A	B	C_{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

- $S = \bar{A}B + A\bar{B} = A \oplus B$
- $C_{out} = AB$

Additionneur complet (full adder)

A	B	C_{in}	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

- $S = \overline{A}\overline{B}C_{in} + \overline{A}B\overline{C_{in}} + A\overline{B}\overline{C_{in}} + \overline{A}BC_{in}$
- $C_{out} = BC_{in} + AB + AC_{in}$

Additionneur complet: implémentation

$$S = \overline{A}BC_{in} + \overline{A}\overline{B}C_{in} + A\overline{B}C_{in} + A\overline{B}\overline{C}_{in}$$


$$S = \overline{A}BC_{in} + A\overline{B}C_{in} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}_{in} + A\overline{B}\overline{C}_{in}$$

$$S = (\overline{A}B + AB)C_{in} + (\overline{A}B + A\overline{B})\overline{C}_{in}$$


$$S = (\overline{A \oplus B})C_{in} + (A \oplus B)\overline{C}_{in}$$

$$S = A \oplus B \oplus C_{in}$$

$$C_{out} = BC_{in} + AB + AC_{in}$$

 

Additionneur 4 bits

 

- Délai combinatoire pour n bits: $2n + 1$
- Délai de retenue à retenue: $2n$


Additionneur à anticipation de retenue

- La propagation de retenue a un délai proportionnel au nombre de bits de l'additionneur...
- Est-il possible d'optimiser la structure?
- L'idée est de calculer les retenues C_i . Une fois qu'elles sont connues, le résultat est directement calculé.
- Pour un additionneur complet:


$$C_{out} = BC_{in} + AB + AC_{in}$$

$$C_{out} = \underbrace{AB}_{\text{génération}} + \underbrace{(A + B) C_{in}}_{\text{propagation}}$$

Ni génération ni propagation de retenue



 


Génération de retenue

 

- On définit:
- $g_i = A_i B_i$

Propagation de retenue

   

- On définit:
- $p_i = A_i + B_i$


Propagation de retenue

- $g_i = a_i b_i$
- $p_i = a_i + b_i$
- $c_i = a_{i-1} b_{i-1} + (a_{i-1} + b_{i-1}) c_{i-1}$
- $c_i = g_{i-1} + (p_{i-1} c_{i-1})$
- $c_i = g_{i-1} + (p_{i-1} (g_{i-2} + (p_{i-2} c_{i-2})))$
- $c_i = g_{i-1} + (p_{i-1} (g_{i-2} + (p_{i-2} (g_{i-3} + (p_{i-3} c_{i-3}))))))$


$$\begin{aligned}
 c_i = & g_{i-1} + (p_{i-1} g_{i-2}) \\
 & + (p_{i-1} p_{i-2} g_{i-3}) \\
 & + \dots \\
 & + (p_{i-1} p_{i-2} \dots p_1 g_0) \\
 & + (p_{i-1} p_{i-2} \dots p_1 p_0 c_0)
 \end{aligned}$$

Anticipation de retenue: implémentation directe
 
$$\begin{aligned}
 c_i = & g_{i-1} + (p_{i-1}g_{i-2}) \\
 & + (p_{i-1}p_{i-2}g_{i-3}) \\
 & + \dots \\
 & + (p_{i-1}p_{i-2} \dots p_1 g_0) \\
 & + (p_{i-1}p_{i-2} \dots p_1 p_0 c_0)
 \end{aligned}$$



 Anticipation de retenue: implémentation directe



● Problèmes:

- entrance de $n + 1$ sur la porte OU et la porte ET de droite
- p_{n-1} doit attaquer n portes
- structure irrégulière, et beaucoup de logique nécessaire

Anticipation de retenue: meilleure solution

- Même idée de base, mais construction par étape:
- Une retenue sortant de la position 0 est générée si:
 - Une retenue est générée à la position 0, ou
 - Une retenue dans la position 0 est propagée

$$c_1 = g_0 + c_0 p_0$$

- Une retenue sortant de la position 1 est générée si:
 - Une retenue est générée à la sortie du bloc constitué des deux premiers bits (G_{01}), ou
 - Une retenue est propagée par ce bloc (P_{01})

$$c_2 = G_{01} + P_{01} c_0$$

$$G_{01} = g_1 + p_1 g_0$$

$$P_{01} = p_1 p_0$$

Anticipation de retenue: meilleure solution

- De manière générale, pour $i < j, j + 1 < k$:


$$\begin{aligned}
 c_{k+1} &= G_{ik} + P_{ik}c_i \\
 G_{ik} &= G_{j+1,k} + P_{j+1,k}G_{ij} \\
 P_{ik} &= P_{ij}P_{j+1,k} \\
 P_{ii} &= p_i \\
 G_{ii} &= g_i
 \end{aligned}$$

- P_{ik} indique si le bloc ik propage la retenue
- G_{ik} indique si le bloc ik génère une retenue


Réalisation

- Deux blocs sont nécessaires
- Le premier génère p et g , et calcul le résultat

Bloc de calcul

 


calcul de p et g

 

$$p_i = a_i + b_i$$

$$g_i = a_i b_i$$

Calcul du résultat

 


$$s_i = a_i \oplus b_i \oplus c_i$$


Réalisation

- Deux blocs sont nécessaires
- Le deuxième calcule les P et G , ainsi que les retenues

Bloc de calcul

 


Calcul de P et G

 

$$P_{i,k} = P_{i,j} P_{j+1,k}$$


$$G_{i,k} = G_{j+1,k} + P_{j+1,k} G_{i,j}$$

Calcul de la retenue

 


$$C_{j+1} = G_{i,j} + P_{i,j} C_i$$


Implémentation

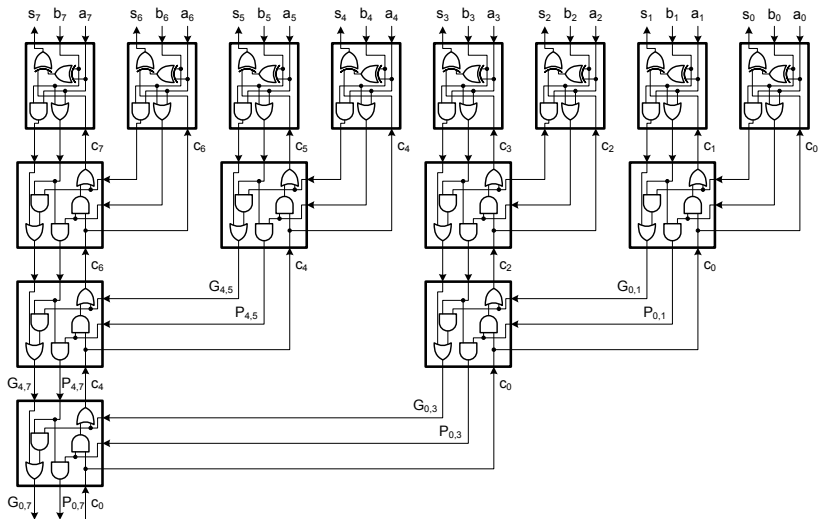


Implémentation: temps 1

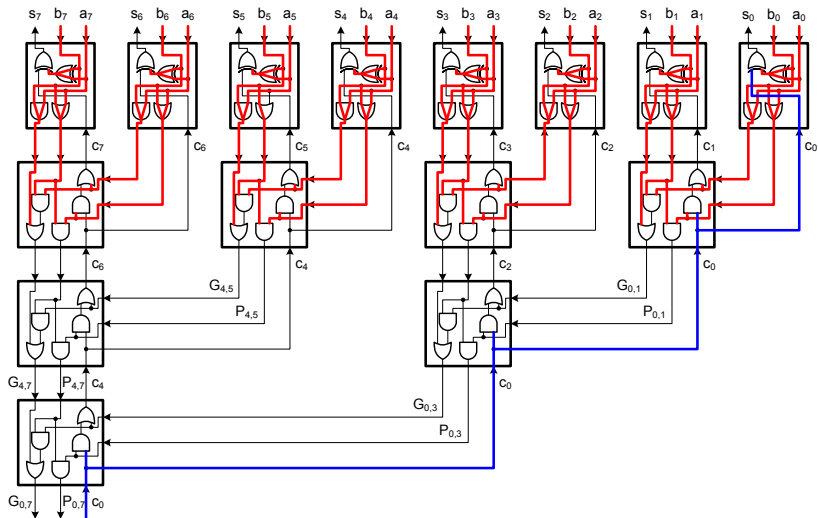


Implémentation: temps 2

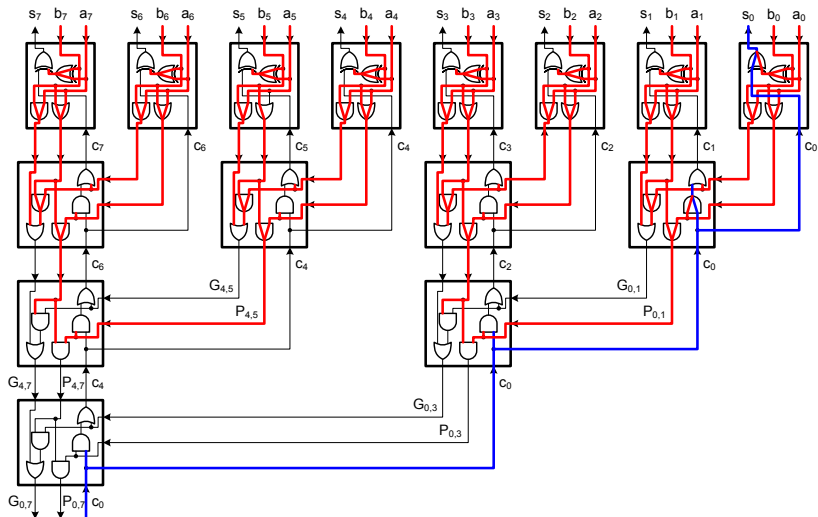


Implémentation: temps 3

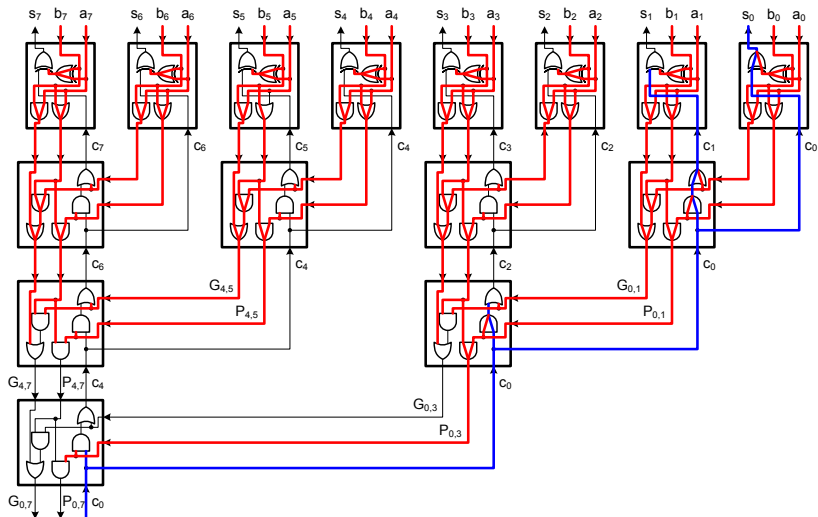


Implémentation: temps 4

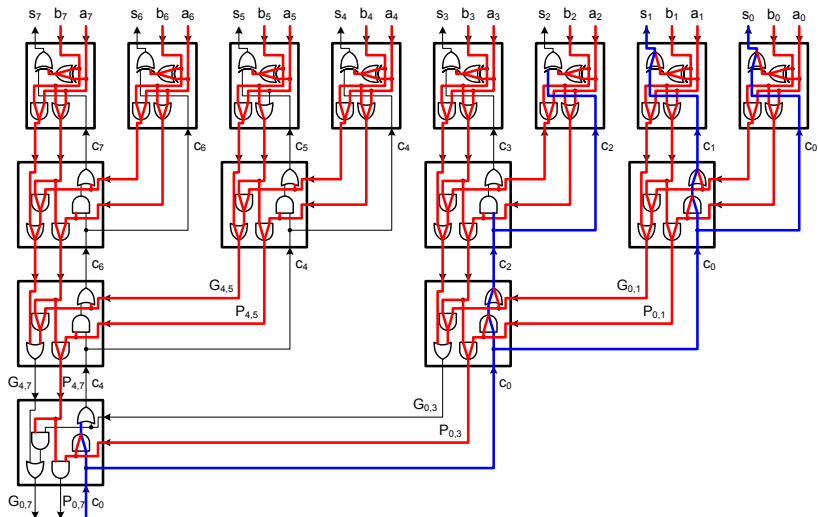


Implémentation: temps 5

 


Implémentation: temps 6

 


Implémentation: temps 7

 


Implémentation: temps 8

 


Implémentation: temps 9

 

Implémentation: temps 10

 

Implémentation: temps 11

 

Comparaison


- Comparaison des délais entre deux additionneurs

Bits	Ripple Carry	Look-ahead Carry
1	2	2
4	8	6
8	16	10
12	24	10
16	32	10
20	40	14
24	48	14
32	64	14
64	128	14

Additionneur à saut de retenue


- Principe:

 - La propagation de retenue est plus rapide à calculer que la génération




Additionneur à saut de retenue

- Chemin le plus long

 


Meilleure solution

 - Idée: blocs de taille variable
- Exemple: additionneur de 20 bits
- Blocs de taille 4: délai proportionnel à $4 + (20/4 - 2) + 4 = 11$ unités de temps
- Blocs variables (2-5-6-5-2): délai proportionnel à 9 unités de temps




Carry select

- *Temps* = 0

 


Carry select

- *Temps* = 3

 


Carry select

- *Temps* = 5

 


Carry select

- $\text{Temps} = 7$

 


- $Temps = 9$

 

Carry select

- *Temps* = 11

 

Comparaison

Type	Temps	Espace
Propagation simple	$O(n)$	$O(n)$
Retenue anticipée	$O(\log n)$	$O(n \log n)$
Saut de retenue	$O(\sqrt{n})$	$O(n)$
Sélection de retenue	$O(\sqrt{n})$	$O(n)$