

# System on Chip FPGA

## Décomposition des Systèmes Numériques

Yann Thoma

Reconfigurable and Embedded Digital Systems Institute  
Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

Février 2024


- 1 Circuits combinatoires
- 2 Décomposition spatiale
- 3 Implémentation d'un additionneur
- 4 Décomposition temporelle
- 5 Amélioration des performances
- 6 Datapath - control / dataflow
- 7 AES
- 8 Pipeline

# Décomposition des circuits logiques

- Réalisation de systèmes de traitement de données:
  - Il s'agit souvent d'opérations combinatoires complexes
- Deux structures possibles:
  - Solution purement combinatoire : décomposition spatiale
  - Solution séquentielle : décomposition temporelle
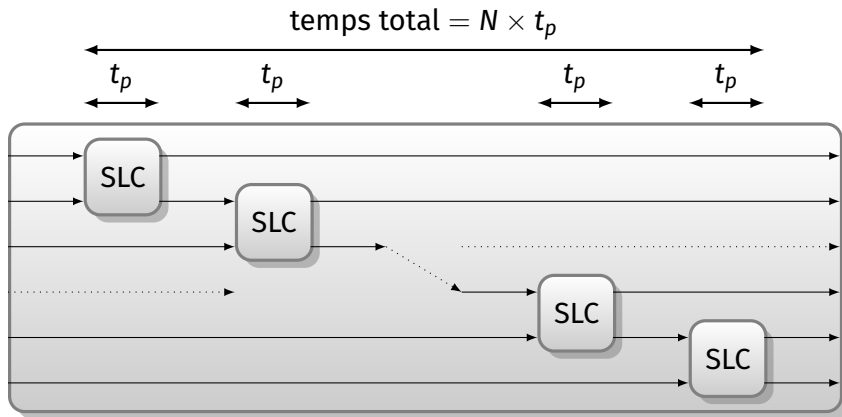
# Décomposition spatiale

- La complexité est décomposée en modules de base combinatoires qui sont ensuite interconnectés dans l'espace




# Décomposition spatiale: optimisation

- L'optimisation d'une solution spatiale nécessite de connaître les chemins critiques (le plus long)
- Dans le cas de l'addition, le chemin critique est le report. Le résultat de l'addition est valide seulement lorsque le dernier report est calculé
- La solution est de trouver un ou plusieurs chemins parallèles qui permettent de raccourcir le temps de calcul. Cela nécessite du matériel supplémentaire.
  - Pour l'addition il s'agit de la technique d'anticipation du report (carry look-ahead)
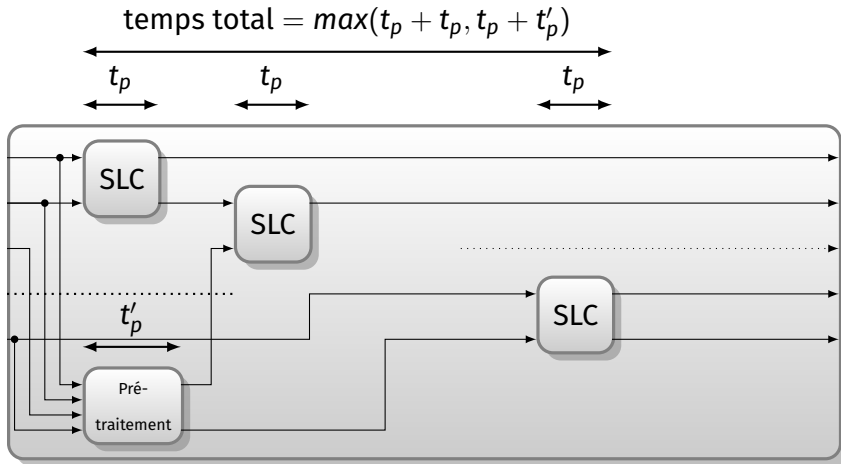
# Décomposition spatiale: optimisation

- Un ou plusieurs modules en début de traitement permettent de supprimer le chaînage des modules



# Décomposition spatiale

- Les logiciels de synthèse sont capable de certaines optimisations
  - Mais pas toutes
- Un bon concepteur de systèmes numériques doit pouvoir modifier son design pour respecter certaines contraintes
  - Fréquence de fonctionnement
  - Débit/latence


# Implémentation d'un additionneur

- Propagation de retenue
- Anticipation de retenue
- Saut de retenue
- Sélection de retenue

Pour plus de détails, voir présentation séparée




# Additionneur 4 bits

 


- Délai combinatoire pour  $n$  bits:  $2n + 1$
- Délai de retenue à retenue:  $2n$

# Additionneur à anticipation de retenue


# Implémentation

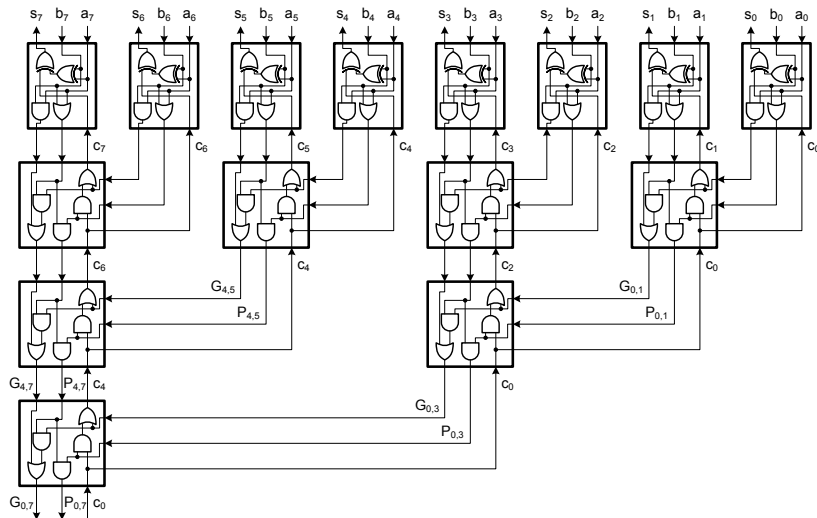


# Implémentation: temps 1

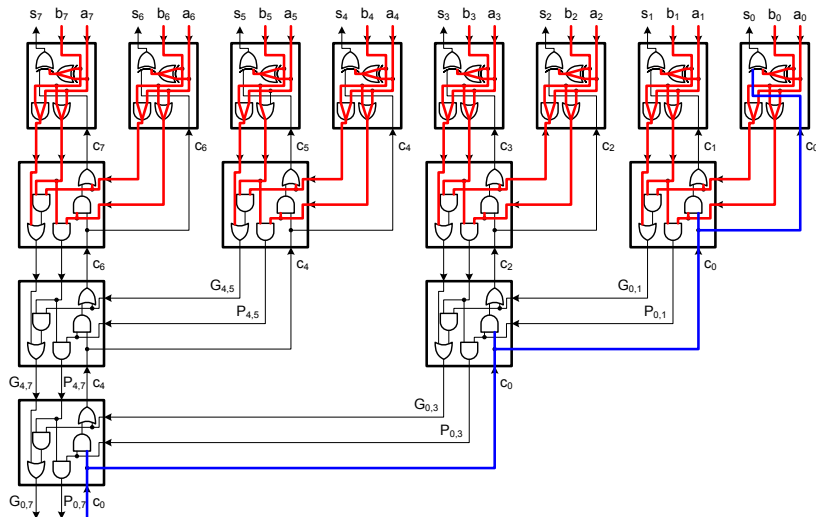


# Implémentation: temps 2

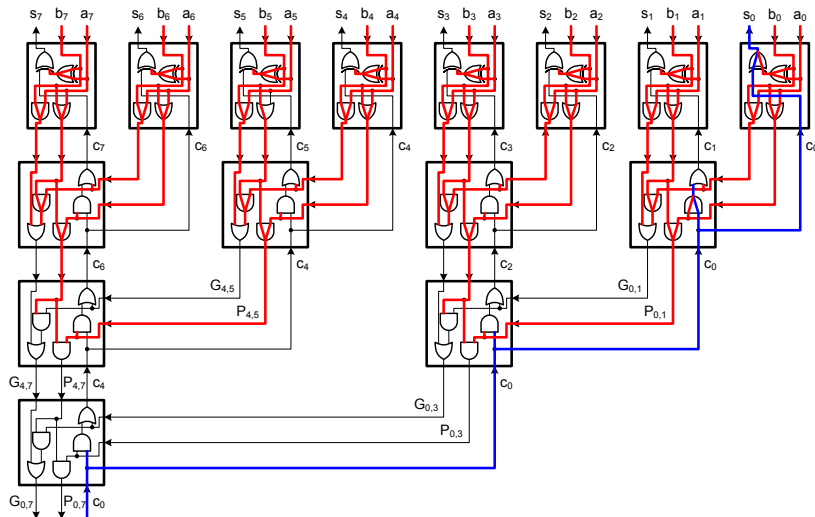


# Implémentation: temps 3

 

# Implémentation: temps 4

 


# Implémentation: temps 5

 





## Implémentation: temps 6

 


# Implémentation: temps 7

 


## Implémentation: temps 8

 


# Implémentation: temps 9

 

# Implémentation: temps 10

 

# Implémentation: temps 11

 

# Comparaison


- Comparaison des délais entre deux additionneurs

| Bits | Ripple Carry | Look-ahead Carry |
|------|--------------|------------------|
| 1    | 2            | 2                |
| 4    | 8            | 6                |
| 8    | 16           | 10               |
| 12   | 24           | 10               |
| 16   | 32           | 10               |
| 20   | 40           | 14               |
| 24   | 48           | 14               |
| 32   | 64           | 14               |
| 64   | 128          | 14               |
 
# Additionneur à saut de retenue

- Principe:


- La propagation de retenue est plus rapide à calculer que la génération





# Additionneur à saut de retenue

- Chemin le plus long

 


# Meilleure solution

- Idée: blocs de taille variable
- Exemple: additionneur de 20 bits
- Blocs de taille 4: délai proportionnel à  $4 + (20/4 - 2) + 4 = 11$  unités de temps
- Blocs variables (2-5-6-5-2): délai proportionnel à 9 unités de temps

 
# Sélection de retenue

- Principe:
  - Calculer en parallèle avec une retenue de 1 ou 0, puis sélectionner le résultat




# Carry select

- *Temps* = 0

 


# Carry select

- $Temps = 3$

 


# Carry select

- $T_{\text{emps}} = 5$

 


# Carry select

- $\text{Temps} = 7$

 

# Carry select


- *Temps* = 9

 



## Carry select

- $Temps = 11$

 


# Comparaison

| Type                 | Temps         | Espace        |
|----------------------|---------------|---------------|
| Propagation simple   | $O(n)$        | $O(n)$        |
| Retenue anticipée    | $O(\log n)$   | $O(n \log n)$ |
| Saut de retenue      | $O(\sqrt{n})$ | $O(n)$        |
| Sélection de retenue | $O(\sqrt{n})$ | $O(n)$        |
 
# Décomposition temporelle

- Le système est composé d'un seul module de base qui est utilisé séquentiellement pour réaliser toutes les étapes nécessaires au calcul



# Décomposition temporelle: optimisation


- La partie principale à optimiser : module combinatoire
  - Ce module est implanté une seule fois, il est possible de paralléliser le traitement (augmentation de la quantité de matériel)
  - Il est aussi possible d'utiliser un bloc RAM du PLD
    - Solution parfois plus rapide que de la logique
  - Exemple : module de base additionneur 4 bits
    - réalisation parallèle de l'additionneur (ne pas utiliser une structure de chaînage d'additionneurs 1 bit)
- Concernant les registres, seul un changement de technologie permet d'améliorer les performances

# Amélioration des performances


- Egaliser au maximum les chemins combinatoires
- Si la fréquence de fonctionnement est trop faible
  - Il y a un ou plusieurs chemins combinatoires trop long
  - Rechercher les chemins critiques entre deux flip-flops
    - ⇒ utiliser l'analyse de timing statique des outils PR
- Solution :
  - Déplacer le bloc combinatoire
  - Anticiper l'opération combinatoire
  - Couper le bloc combinatoire en plusieurs parties selon le principe d'une structure pipeline
 
# Machine de Mealy: Problème

- En chaînant des machines de Mealy, il faut éviter de propager les signaux combinatoires!!!!!!



 
# Machine de Moore: Pas de problème, mais...



- Il y a forcément un délai d'un coup d'horloge pour modifier les sorties.
 
# Maîtriser les performances


- Bonne pratique: machines de Moore (voir Medvedev)
  - Sorties d'un module VHDL correspond toujours à la sortie d'une bascule
  - Optimisation des timings possible séparément pour chaque module




 
# Exemple: report d'un compteur

- Décomposition de la structure du compteur




- Analyse:

- La sortie `Det_59` a un délai de propagation non négligeable après l'activation de l'horloge (flanc).
- Les blocs combinatoires utilisant ce signal seront retardés d'autant
 
## Exemple: report d'un compteur

- Solution: post-synchroniser le signal Det\_59



- Analyse:
  - La sortie `Det_59_sync` a un délai de propagation très faible par rapport au flanc de l'horloge.
  - Mais le signal est retardé d'une période d'horloge !

# Exemple: report d'un compteur

## Description VHDL du report


```
Det_59 <= '1' when Cpt_Present = 59 else '0';
```

## Description utilisant Cpt\_Futur et la post-synchronisation

```
process(all)
begin
    if Rising_Edge(clk) then
        if Cpt_Futur = 59 then
            Det_59_sync <= '1';
        else
            Det_59_sync <= '0';
        end if;
    end if;
end process;
```

# Exemple: report d'un compteur


- Cela correspond au schéma suivant:

 

- Analyse:
  - La sortie `Det_59_sync` est correcte avec un délai de propagation très court.
  - Par contre la suite des blocs `SLC1 + SLC2` risque de devenir un nouveau chemin critique

## Exemple: report d'un compteur

- Anticiper la détection du compteur:

 

- Analyse:
  - Solution optimale
  - Attention de bien déterminer la condition "Cond\_Comptage" du compteur pour déterminer **Det\_Fut\_59**

# Exemple: report d'un compteur


## Description utilisant Cpt\_Present et la condition de comptage

```
Det_59_Fut <= '1' when Cpt_Present = 58 and Cond_Comptage = '1' else  
              '0';
```

```
process(all)  
begin  
    if Rising_Edge(clk) then  
        Det_59_sync <= Det_59_Fut ;  
    end if;  
end process;
```
 
# Datapath-control

- Séparation de:
  - Traitement de données
    - Un bloc contient toute la logique nécessaire au traitement
  - Contrôle
    - Un bloc contient tout ce qui est nécessaire au contrôle
- Signaux de contrôle (control $\Rightarrow$ datapath)
- Signaux de statut (datapath $\Rightarrow$ control)



# Unité de contrôle

- Type d'implémentation:
  - Une machine d'états (hardcodée)
  - Un processeur micro-programmé
- Rôle:
  - Contrôler l'unité de traitement
  - Pas de stockage d'information
- Entrées/sorties *contrôle* du bloc général



# Unité de traitement

- Toute la logique nécessaire au calcul:
  - Registres/mémoires
  - Composants combinatoires
- Entrées/sorties *données* du bloc général
- Possibilité de travailler sur l'optimisation des chemins combinatoires

# Datapath-control

- Pour la communication entre les deux
  - Utilisation de `record`
  - Pratique pour limiter les modifications en cas d'ajout de signaux

```
type control_to_datapath_t is
record
    one_signal    : std_logic;
    another_one   : std_logic;
end record;

type datapath_to_control_t is
record
    counter_is_zero : std_logic;
    overflow         : std_logic;
end record;
```

# Datapath-control ou dataflow


- Datapath-control
  - Un bloc contient toute la logique nécessaire au traitement
  - Un bloc contient tout ce qui est nécessaire au contrôle
- Flot de données
  - Les données sont transportées avec des signaux de contrôle
  - Pas forcément de contrôle centralisé
  - Exemple:
    - Un signal de validité avec la donnée
    - Un signal de *ready* dans le sens inverse

# Flot de données

- Exemple: Math2mat <http://www.math2mat.ch>
 
## Code matlab

```
function s = test_proto(a,b,c,d)
    s = a + b + c + d;
endfunction
```



# Flot de données

- Pas de contrôle centralisé  $\Rightarrow$  Plus facile si calcul compliqué
- Mais... Attention d'il y a des boucles  $\Rightarrow$  Risque d'interblocage

# Pipeline


- Autre approche: pipeline
- Parallélisation de tâches séquentielles

# Pipelining en machine: Exemple du lavage


- Georges, Roger, Albert et Gontran doivent laver leurs affaires
- Le lavage prend 30 minutes
- Le séchage prend 30 minutes
- Le pliage prend 30 minutes
- Le rangement prend 30 minutes

# Exemple: lavage

## ● Version simple

 

## ● Version pipeline

 




## Exemple: lavage


- Soyons réalistes!!!!
- Georges, Roger, Albert et Gontran doivent laver leurs affaires
- Le lavage prend 30 minutes
- Le séchage prend 30 minutes
- Le pliage prend 15 minutes
- Le rangement prend 15 minutes

# Exemple: lavage

## ● Version simple

 


## ● Version pipeline

 


# Exemple: lavage (comparaison)

## ● Version pipeline 1

 

## ● Version pipeline 2

 

# Analyse


- Le pipeline n'améliore pas la latence, mais le débit
  - Un seul traitement n'est pas plus rapide
  - Mais le débit sur plusieurs traitements oui
  - Dans l'exemple:
    - Temps d'un traitement complet: 1h30
    - Débit: Une machine par 30 minutes
- Plusieurs tâches exploitant différentes ressources exécutées en parallèle
- Accélération potentielle = nombre d'étages du pipeline
- La fréquence est limitée par l'étage le plus lent
- Des étages non équilibrés réduisent la vitesse

# Structure pipelinée

- L'objectif est d'augmenter le débit de traitement. Le système combinatoire est découpé en petites tranches afin de pouvoir utiliser une fréquence plus élevée.
- Réalisation :
  - Fractionner le système combinatoire (décomposition spatiale) en tranches de calculs. Chaque tranche nécessite un temps beaucoup plus court ( $t_p$ )
  - Mémoriser les résultats intermédiaires entre chaque tranche du calcul
  - A chaque période, une étape est calculée. Il faudra N périodes d'horloge pour réaliser une opération (calcul)
  - Lorsque le pipeline est amorcé, il y a un résultat fourni à chaque période d'horloge
 
# Structure pipelinée

- Schéma pour une réalisation avec une structure "pipeline"
  - Ajout des registres intermédiaires



# Structure pipelinée


- Cette solution est très performante dans le cas de :
  - Traitement utilisé de nombreuses fois
  - Nombre important de données à traiter
- Permet d'atteindre des débits de traitement très élevés
- Implique un temps de latence important
  - Lié au nombre d'étages du pipeline
- Cette structure utilise passablement de matériel
  - modules combinatoires + registres intermédiaires

# Exemple: Structure pipelinée pour l'addition

- Additionner deux nombres de 32 bits non signés
- On dispose d'additionneurs 8 bits avec  $tp_{ADD} = 10ns$  et de registres 8 bits avec  $tp_{REG} = 3ns$  (8 flip-flops)
- On souhaite disposer du plus grand débit de traitement possible.
- Solutions possibles :
  - Solution combinatoire:  $N * tp_{ADD} = 4 * 10ns = 40ns$
  - Solution séquentielle : pas performante
  - Solution avec pipeline :  $tp_{ADD} + tp_{REG} = 13ns$ 
    - ⇒ par contre il faudra 4 périodes pour amorcer le pipeline




# Structure pipelinée pour l'addition

 

# Pipeline bien balancé (ou non)

Temps de propagation en ns

 


Fréquence max de fonctionnement?

# Pipeline bien balancé (ou non)

- S'il est possible de redécouper les blocs combinatoires

Temps de propagation en ns

 

Fréquence max de fonctionnement?


# Exemple: Implantation de AES

- Algorithme de cryptage AES
  - Version 128 bits
  - structure full pipeline :
    - ⇒ débit maximum
    - ⇒ nécessite beaucoup de logique
  - Structure mixte : séquentiel/pipeline
    - ⇒ excellent débit
    - ⇒ quantité de logique divisée par deux
      - Remarque: logique divisée par 4 pour FPGA X2C3000 très bon compromis

# AES full pipeline
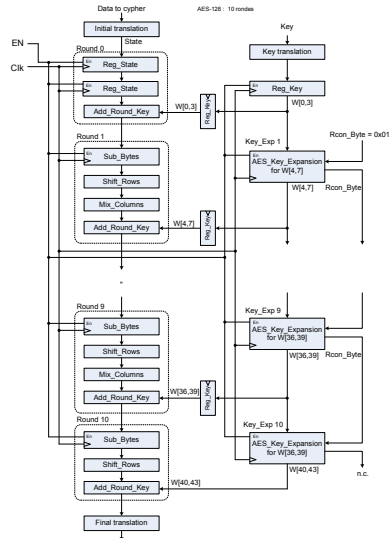
## ● Implantation V1

- Vue de la structure de l'implantation "full pipeline" de l'algorithme AES
- Calcul en parallèle de la clé et du cryptage



# Implantation full pipeline


- Description nécessite 200 bloc RAM de 256x8bits
- FPGA XC2V3000 dispose de 96 bloc RAMs de 8Kbits, solde implanté dans des LUT
- Résultat du placement-routage: AES utilise 80% de la FPGA!

| Ressources      | Utilisé | Dispo     | Utilisation |
|-----------------|---------|-----------|-------------|
| CLB slices      | 12'226  | 14'336    | 85%         |
| DFFs or latches | 3'670   | 30'220    | 12%         |
| Block RAMs      | 96      | 96        | 100%        |
| Timing          |         | Période   | Fréquence   |
| System clock    |         | 11.464 ns | 83.23 MHz   |

- Débit de l'algorithme AES: 11Gbits/s
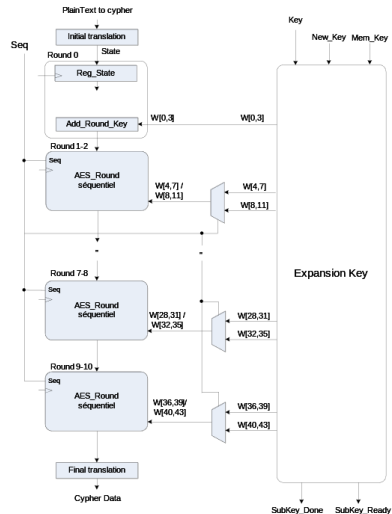
# AES mixte

- Calcul préalable de la clé en séquentiel, puis mémorisation
- Cryptage en 2 cycles :
  - Un cycle séquentiel
  - Un cycle pipeline
  - Réduction par deux du nombre de rondes



# Implantation mixte

- Clé calculée séquentiellement avant le cryptage
- Description nécessite 84 bloc RAM de 256x8bits
- FPGA XC2V3000 dispose de 96 bloc RAMs de 8Kbits, OK
- Résultat du placement-routage:

| Ressources      | Utilisé  | Dispo  | Utilisation |
|-----------------|----------|--------|-------------|
| CLB slices      | 2'772    | 14'336 | 19%         |
| DFFs or latches | 1'595    | 30'220 | 5%          |
| Block RAMs      | 84       | 96     | 88%         |
| Timing          | Période  |        | Fréquence   |
| System clock    | 9.982 ns |        | 100.18 MHz  |

- Débit de l'algorithme AES: 6Gbits/s



# Comparaison des implantations

- Résultat placement-routage des implantations de AES:

| Ressources           | Full pipe              | Seq-pipe               | Dispo  |
|----------------------|------------------------|------------------------|--------|
| CLB slices           | 12'226 (85%)           | 2'772 (19%)            | 14'336 |
| DFFs or latches      | 3'670 (12%)            | 1'595 (5%)             | 30'220 |
| Blocks RAMs          | 96 (100%)              | 84 (88%)               | 96     |
| <b>Timing</b>        |                        |                        |        |
| System clock         | 11.464 ns<br>87.23 MHz | 9.982 ns<br>100.18 MHz |        |
| <b>Débit AES-128</b> | 11 Gbits/s             | 6 Gbits/s              |        |

- Implantation Seq-Pipe : très bon compromis
  - Débit divisé par 2
  - Quantité de logique divisée par 4 !

# Décomposition dans la vie du concepteur

- Le problème de la décomposition est récurrent
- Souvent le développeur commence avec une solution
- Puis doit la revoir et/ou l'affiner
- Très dépendant de la cible
  - FPGA High-end
  - FPGA Low cost